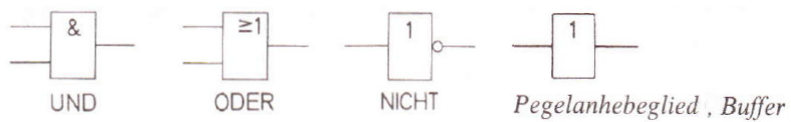


## 2.2 Schaltalgebra

1

### 2.2.1 Logische Grundverknüpfungen




2

## Verneinung (Negation), NICHT (NOT) Glied, Inverter

A	X
1	0
0	1

$$X = \overline{A}$$

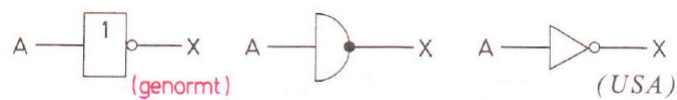

A. Jerrey

FH-Salzburg

3

3




## UND (AND) – Verknüpfung (Konjunktion)

B	A	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$X = A \wedge B$$

$$X = A \cdot B$$

$$X = A \& B$$

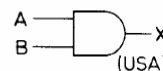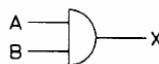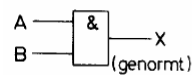

A. Jerrey

FH-Salzburg

4




4

## ODER (OR) – Verknüpfung (Disjunktion)

B	A	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$X = A \vee B$$

$$X = A + B$$

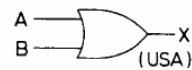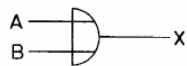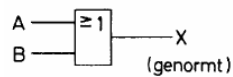

A. Jerrey

FH-Salzburg



5

5

## 2.2.2 Zusammengesetzte Glieder: NAND

B	A	X	Z
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$Z = \overline{A \wedge B}$$

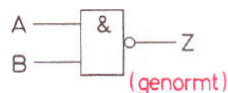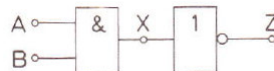

A. Jerrey

FH-Salzburg





6

6

## Zusammengesetzte Glieder: NOR

B	A	X	Z
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

$$Z = \overline{A \vee B}$$

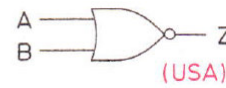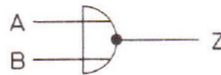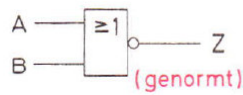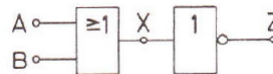

A. Jerrey

FH-Salzburg



7

7

## Zusammengesetzte Glieder: Äquivalenz - Glied

B	A	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1
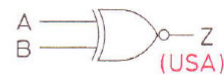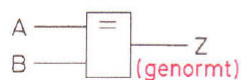
$$Z = (A \wedge B) \vee (\overline{A} \wedge \overline{B})$$




A. Jerrey

FH-Salzburg

8

8

## Zusammengesetzte Glieder: Äquivalenz

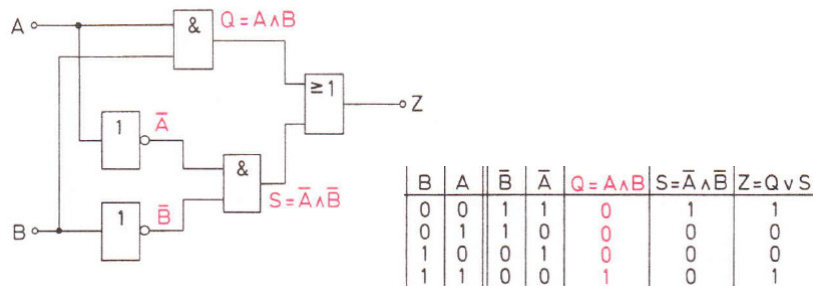

A. Jerrey

FH-Salzburg

9



9

## Zusammengesetzte Glieder Antivalenz

### ■ XOR, Exklusiv Oder

B	A	X	Z
0	0	1	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0
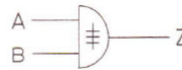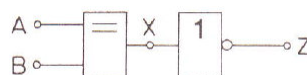
$$Z = \overline{(A \wedge B)} \vee (\bar{A} \wedge \bar{B})$$



A. Jerrey


FH-Salzburg

10

10



## 2.2.3 Schaltungsanalyse

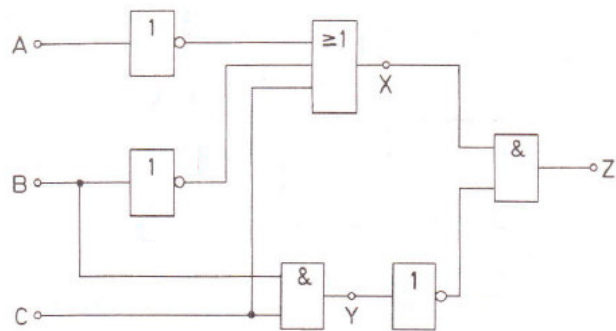

A. Jerrey

FH-Salzburg

11

11



## Schaltungsanalyse

- Funktionsgleichung
- Wahrheitstabelle



A. Jerrey

FH-Salzburg

12

12
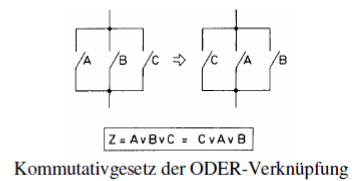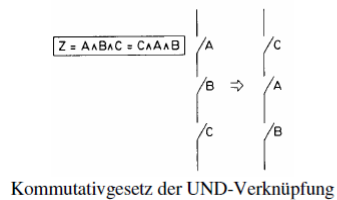
## 2.3 Rechenregeln der Schaltalgebra (Kommutativgesetz)





A. Jerrey

FH-Salzburg

13

13
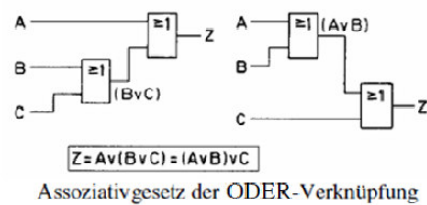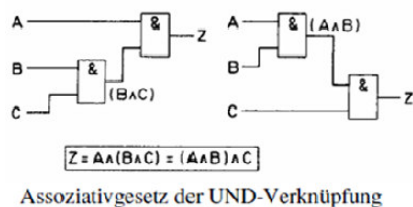
## Rechenregeln der Schaltalgebra (Assoziativgesetz)




A. Jerrey

FH-Salzburg


14

14
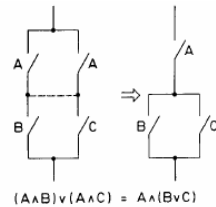
## Rechenregeln der Schaltalgebra (Distributivgesetz)



Distributivgesetz der UND-Verknüpfung

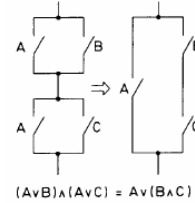

Distributivgesetz der ODER-Verknüpfung

## Rechenregeln der Schaltalgebra (Morgan)



### ■ 1. Morgansches Gesetz

$$Z = \overline{A \wedge B} = \overline{A} \vee \overline{B}$$

### ■ 2. Morgansches Gesetz

$$Z = \overline{A \vee B} = \overline{A} \wedge \overline{B}$$